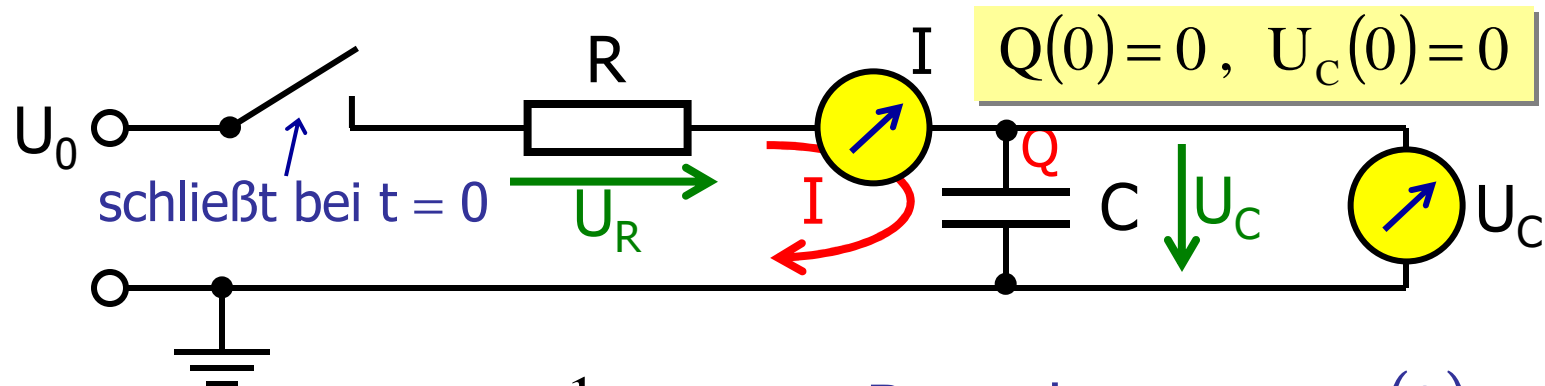


Auf- / Entladen eines Kondensators

quasistatisch \approx Folge statischer Situationen




$$U_0 = U_R + U_C = RI(t) + \frac{1}{C}Q(t)$$


Bemerkung: $\Rightarrow I(0) = \frac{U_0}{R}$

$$0 = R\dot{I} + \frac{1}{C}\dot{Q} = R\dot{I} + \frac{1}{C}I \Rightarrow \dot{I} = -\frac{1}{RC}I$$

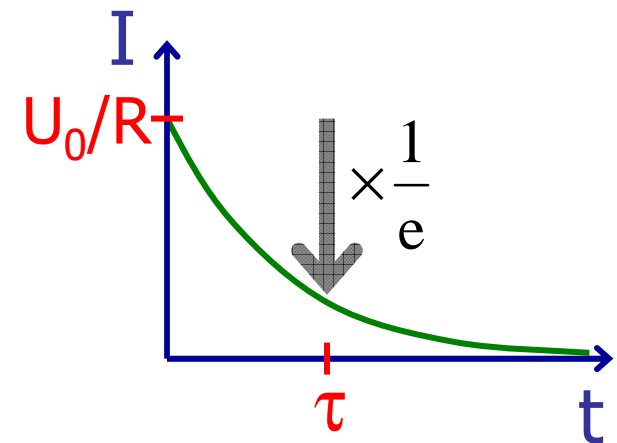Lösung: $I(t) = \frac{U_0}{R} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right), \quad \tau = RC$




Auf- / Entladen eines Kondensators

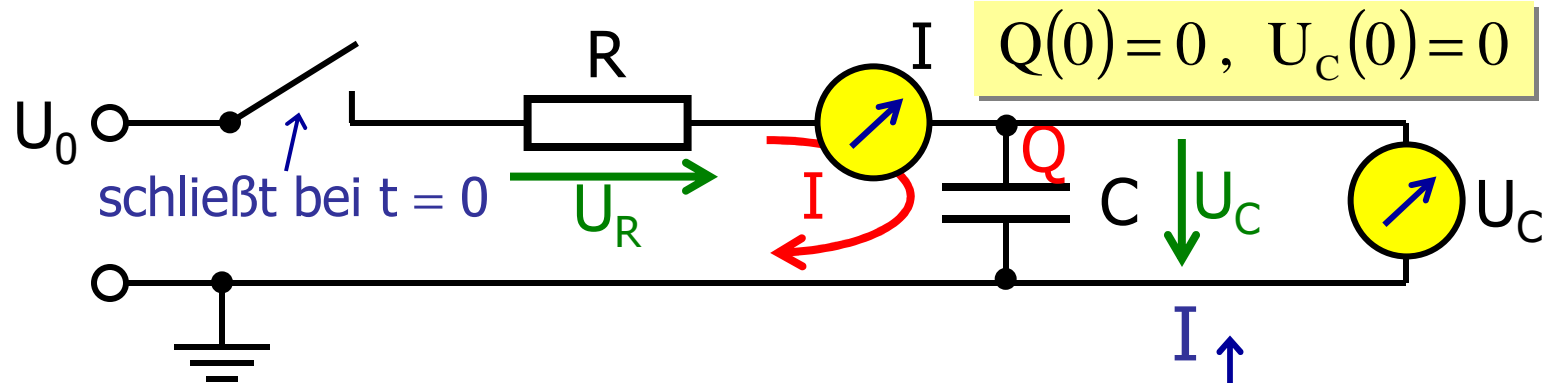

$$I(t) = \frac{U_0}{R} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right), \quad \tau = RC$$

Kondensatorspannung:
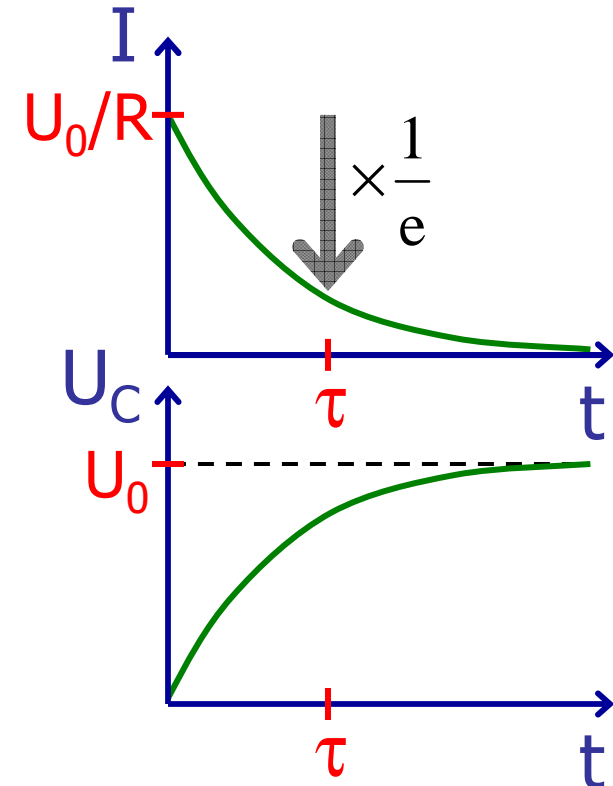
$$U_C(t) = \frac{Q(t)}{C} = \frac{1}{C} \cdot \int_0^t I(\tilde{t}) d\tilde{t} = U_0 \cdot \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right)$$



2.3. Joulesche Wärme


Arbeit des E-Feldes:

$$W = Q(\phi_1 - \phi_2) = QU$$

Elektrische Leistung:

$$P = \frac{dW}{dt} = U \frac{dQ}{dt} = UI$$

↑
U = const.

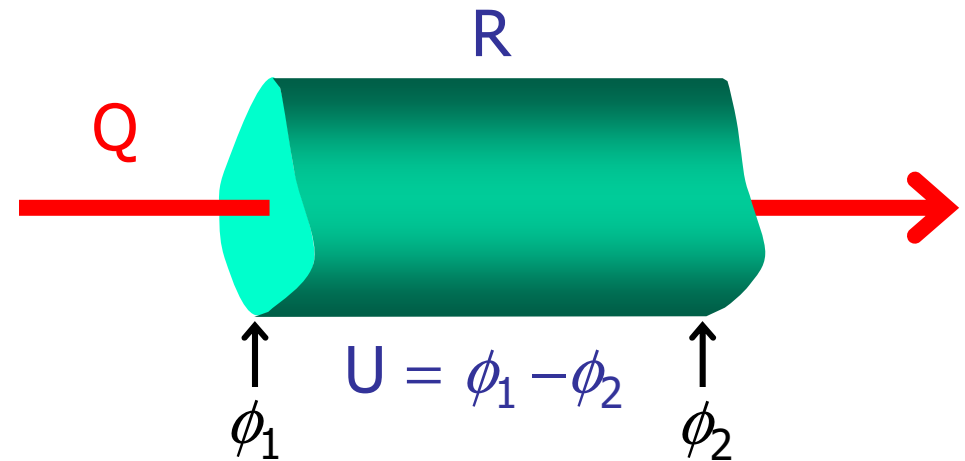

Einheiten:

$$[P] = VA = W = \text{Watt}$$

$$[W] = \text{Ws}, \quad 1 \text{Ws} = 1\text{J}$$


Ohmsches Gesetz \Rightarrow $P = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}$

$$I = \text{const.} \Rightarrow P \propto R, \quad U = \text{const.} \Rightarrow P \propto 1/R$$

2.4. Kirchhoffsche Regeln

Analyse von **Netzwerken** von **Leitern**, (allgemeinen) **Widerständen**, **Spannungs-** / **Stromquellen**, ...

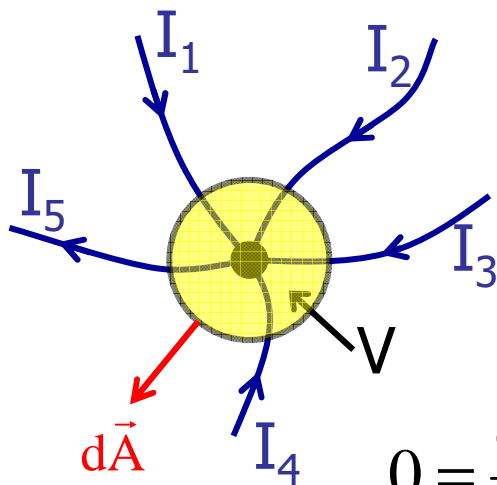a) Knotenregel: Knoten = punktförmige Leiterverbindung



$$I = \int \vec{j} d\vec{A} \Rightarrow$$

auslaufend: $I > 0$

einlaufend: $I < 0$


$$0 = \frac{dQ}{dt} = \frac{d}{dt} \int_V \rho dV = - \int_V \operatorname{div} \vec{j} dV = - \oint_{\operatorname{Ob}(V)} \vec{j} d\vec{A} = - \sum_i I_i$$

\Rightarrow

$$\sum_{i \in \text{Knoten}} I_i = 0$$


Kirschoffsche Regeln

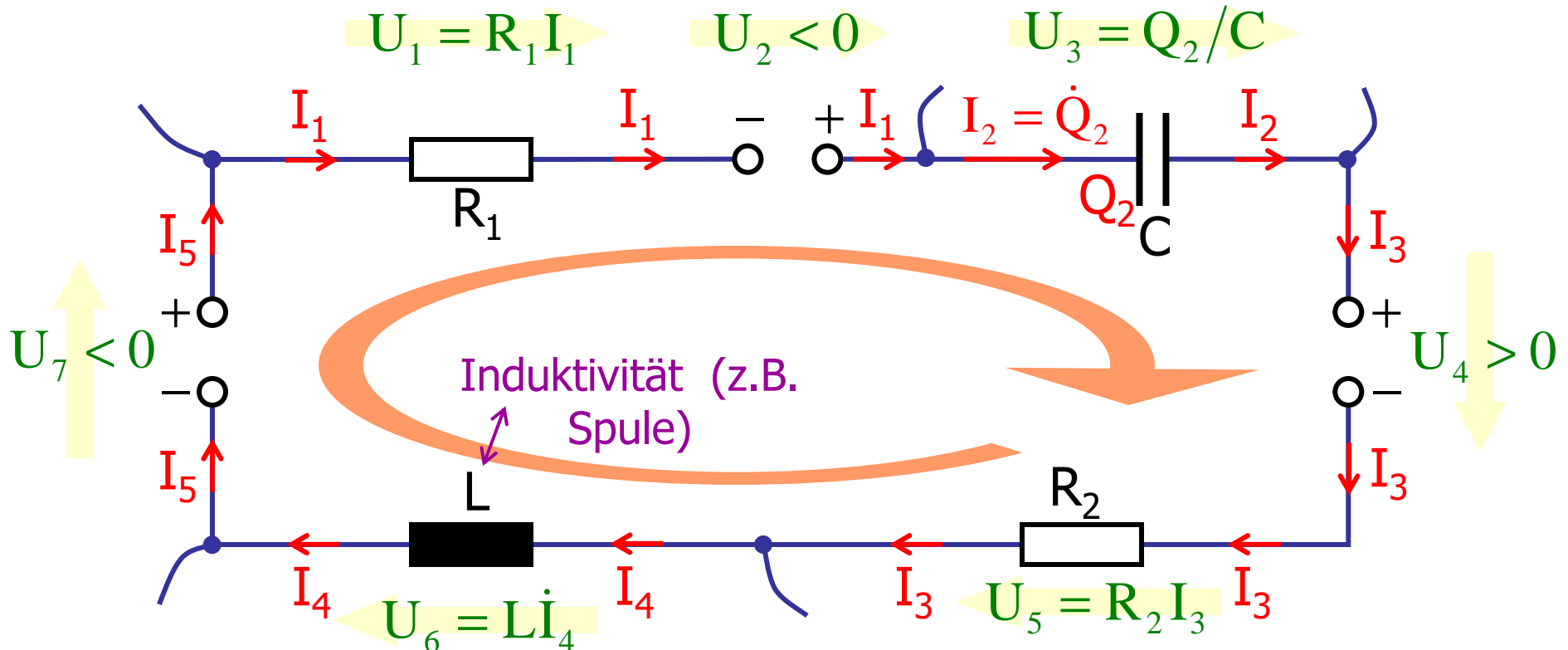b) Maschenregel: Masche = Schleife in der Schaltung



$$\oint_{\text{Masche}} \vec{E} d\vec{s} = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{i \in \text{Masche}} U_i = 0$$

Reihenschaltung von Widerständen

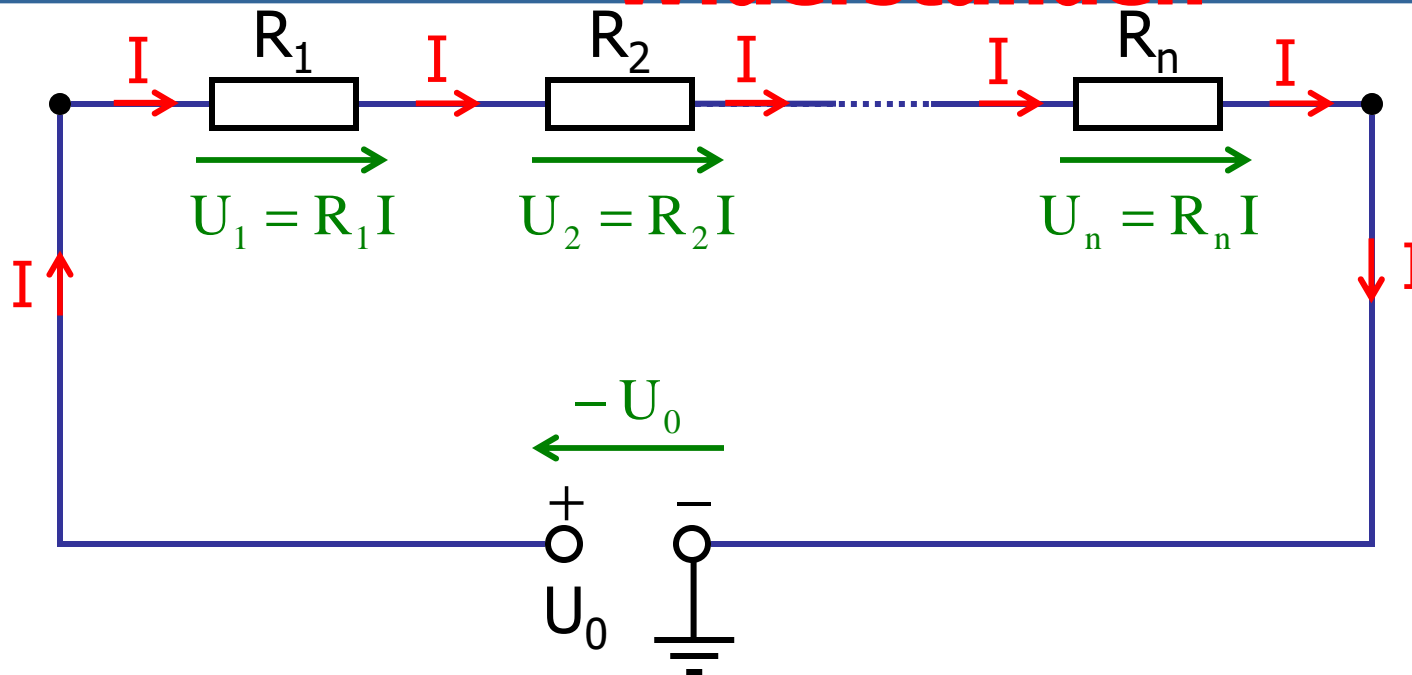


Maschenregel:

$$-U_0 + R_1 I + R_2 I + \dots + R_n I = 0 \quad \Rightarrow \quad U_0 = \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n R_i \right)}_{R_{\text{tot}}} \cdot I$$

$$R_{\text{tot}} = \sum_i R_i$$



Parallelschaltung von Widerständen

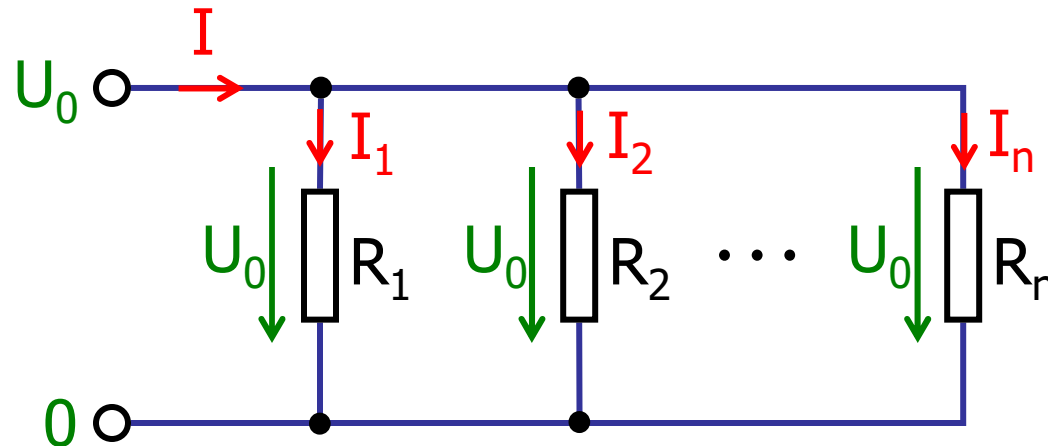

Knotenregel: $-I + I_1 + I_2 + \dots + I_n = 0 \Rightarrow \frac{U_0}{R_{\text{tot}}} = \sum_{i=1}^n \frac{U_0}{R_i}$

$$\frac{1}{R_{\text{tot}}} = \sum_i \frac{1}{R_i}$$

Spannungsteiler

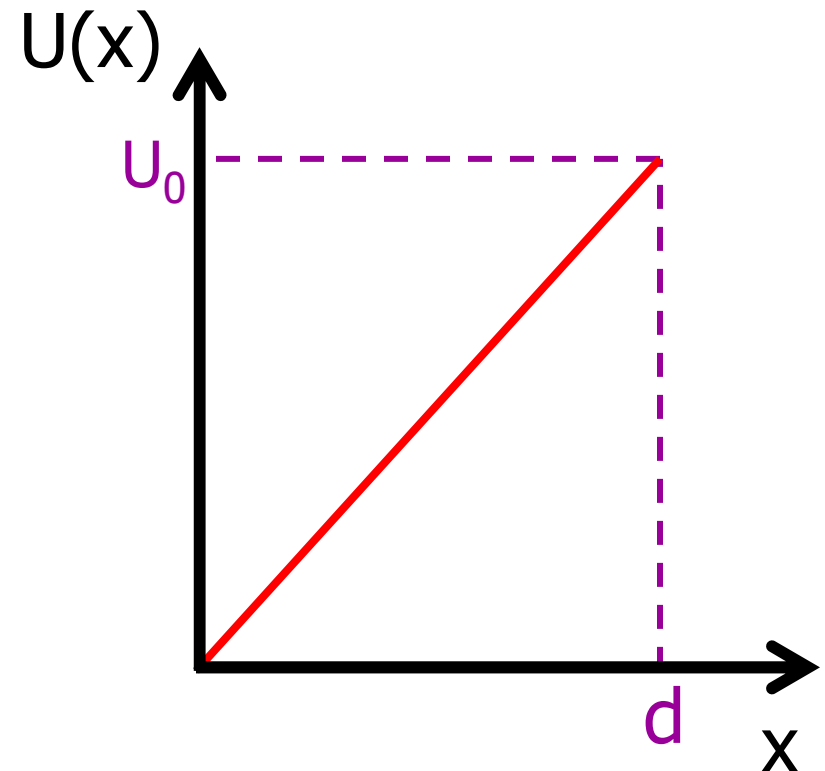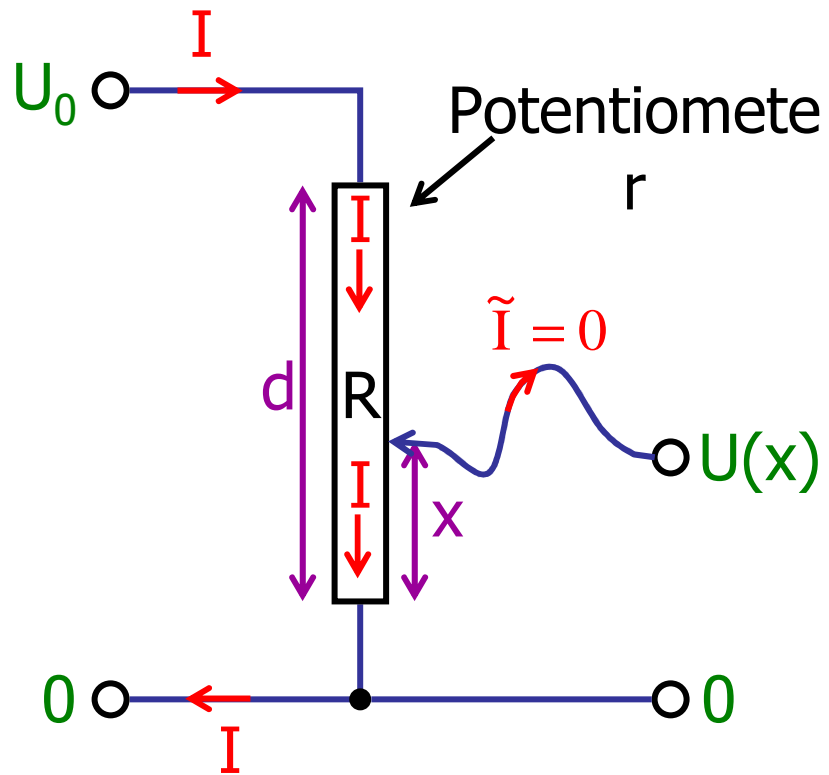


$$U(x) = I \cdot \left(\frac{x}{d} R \right) = \frac{x}{d} \cdot U_0$$

Wheatstonesche Brückenschaltung



Nullabgleich: $I = 0 \Leftrightarrow U_1 = U_2$
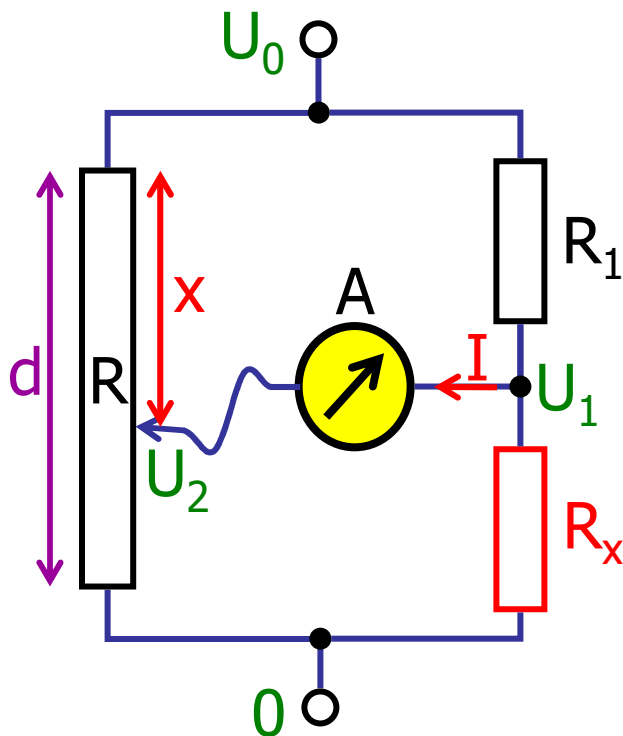
$$\Leftrightarrow \frac{R_1}{R_x} = \frac{x}{d-x}$$



$$R_x = \frac{d-x}{x} \cdot R_1$$