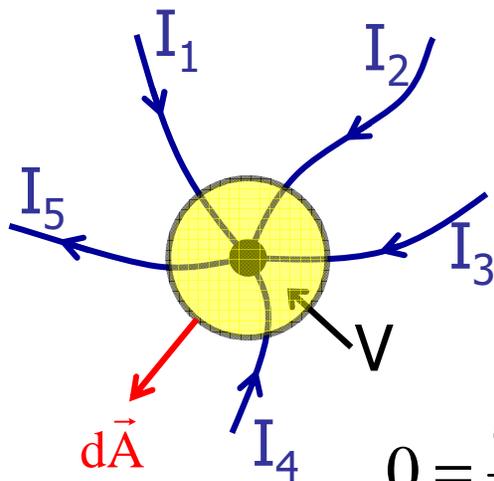


2.4. Kirchhoffsche Regeln

Analyse von **Netzwerken** von **Leitern**, (allgemeinen) **Widerständen**, **Spannungs-** / **Stromquellen**, ...

a) Knotenregel: Knoten = punktförmige Leiterverbindung



$$I = \int \vec{j} d\vec{A} \Rightarrow$$

auslaufend: $I > 0$

einlaufend: $I < 0$


$$0 = \frac{dQ}{dt} = \frac{d}{dt} \int_V \rho dV = - \int_V \text{div } \vec{j} dV = - \oint_{\text{Ob}(V)} \vec{j} d\vec{A} = - \sum_i I_i$$

\Rightarrow


$$\sum_{i \in \text{Knoten}} I_i = 0$$

Kirchhoffsche Regeln

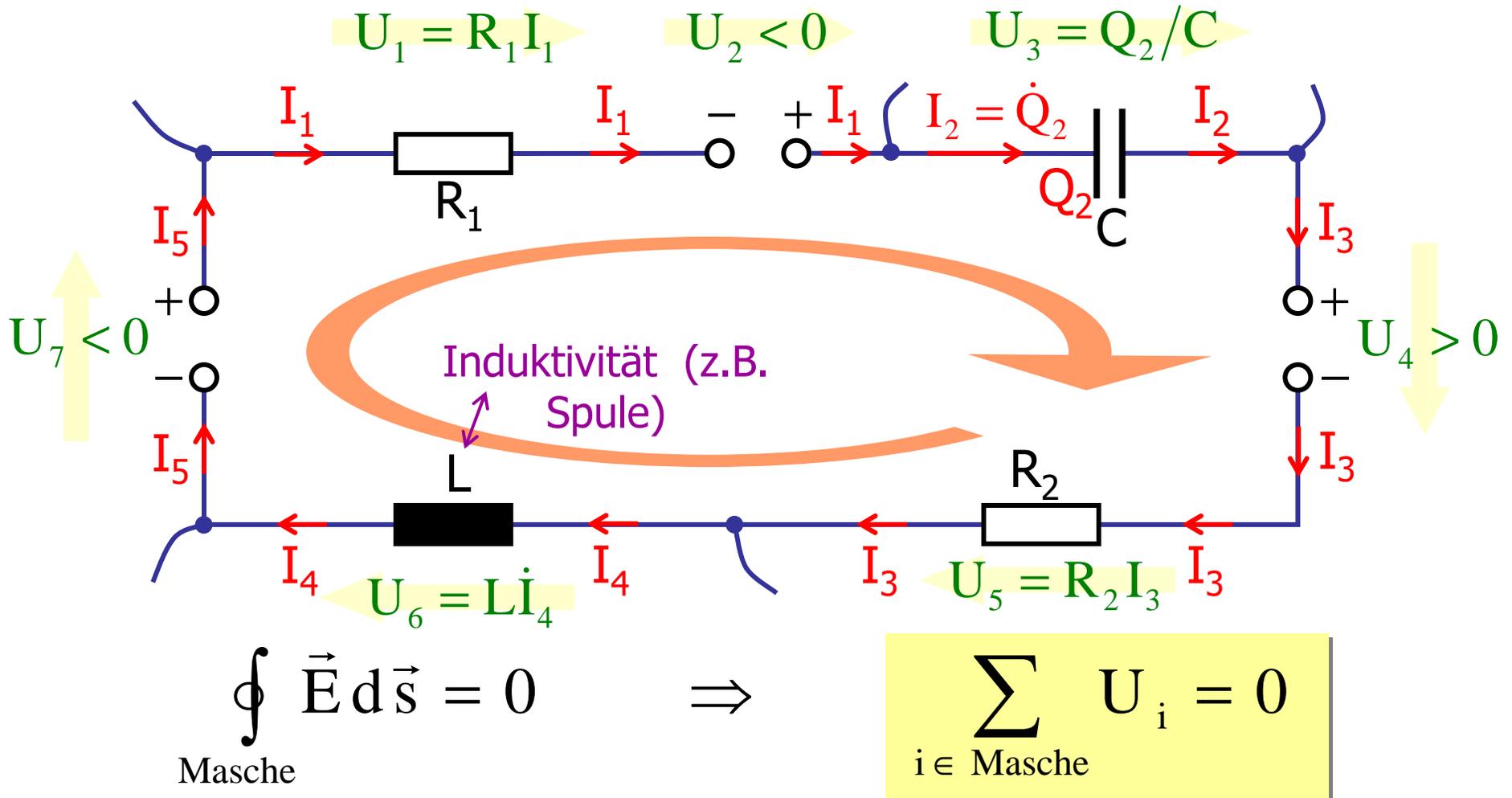b) Maschenregel: Masche = Schleife in der Schaltung



Reihenschaltung von Widerständen

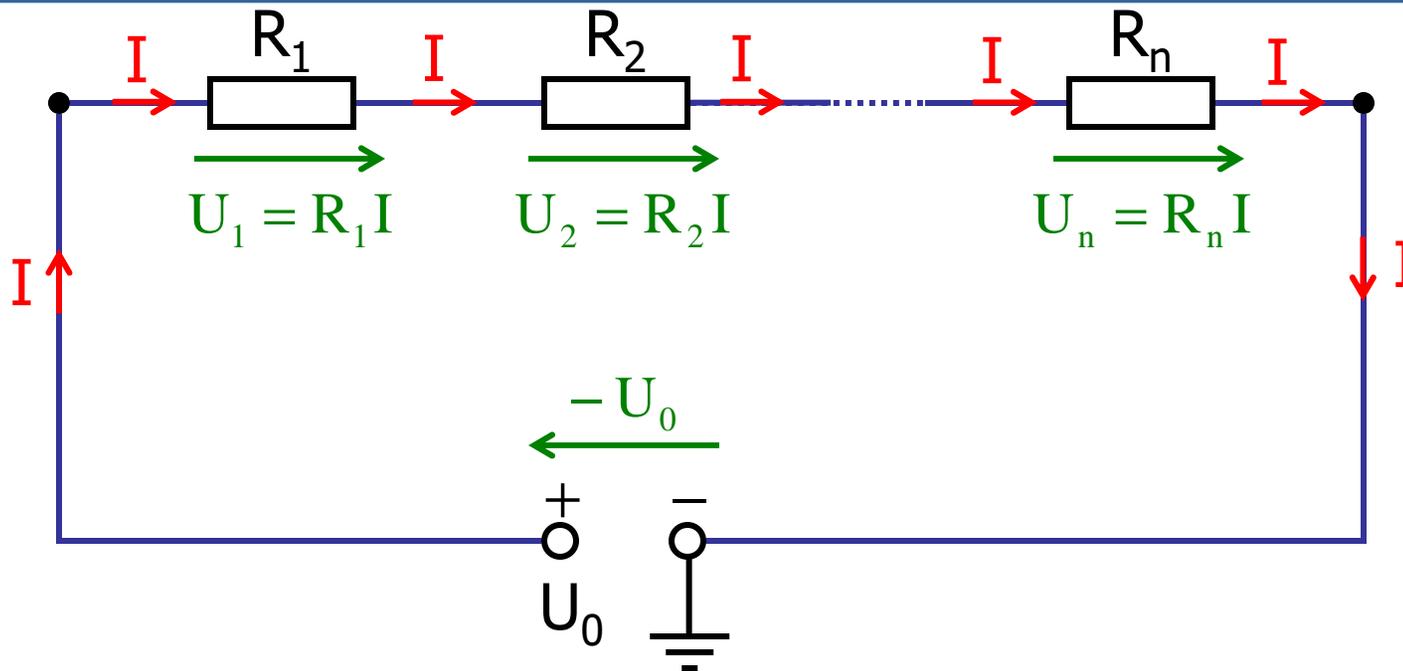


Maschenregel:

$$-U_0 + R_1 I + R_2 I + \dots + R_n I = 0 \Rightarrow U_0 = \left(\underbrace{\sum_{i=1}^n R_i}_{R_{\text{tot}}} \right) \cdot I$$

$$R_{\text{tot}} = \sum_i R_i$$



Parallelschaltung von Widerständen

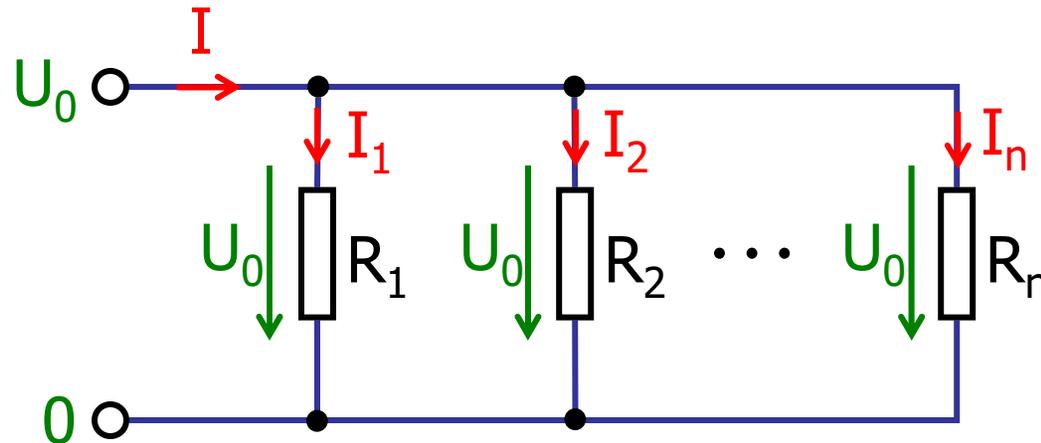

Knotenregel: $-I + I_1 + I_2 + \dots + I_n = 0 \Rightarrow \frac{U_0}{R_{\text{tot}}} = \sum_{i=1}^n \frac{U_0}{R_i}$

$$\frac{1}{R_{\text{tot}}} = \sum_i \frac{1}{R_i}$$

Spannungsteiler

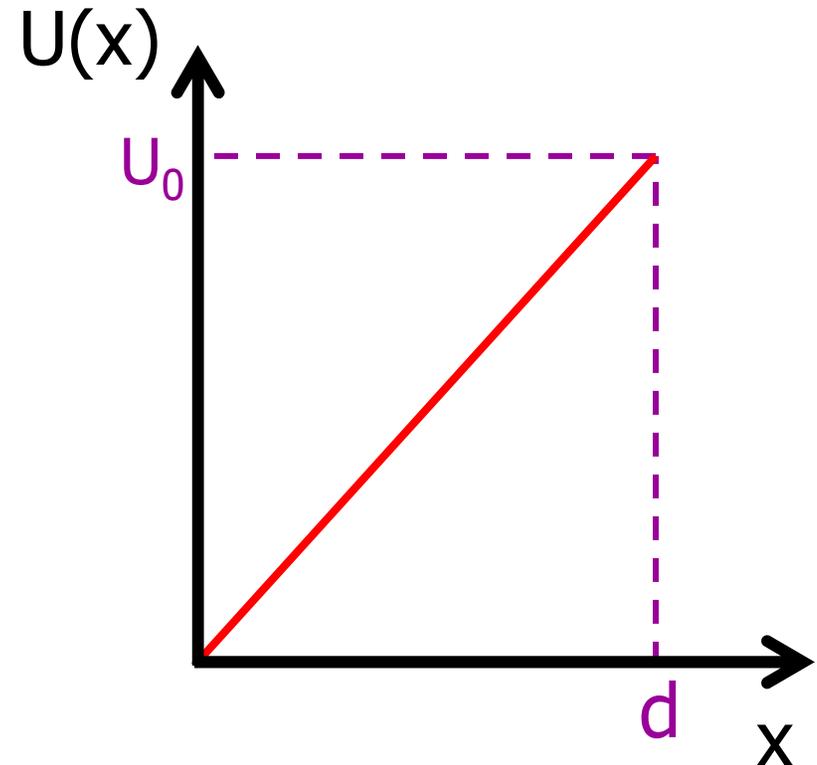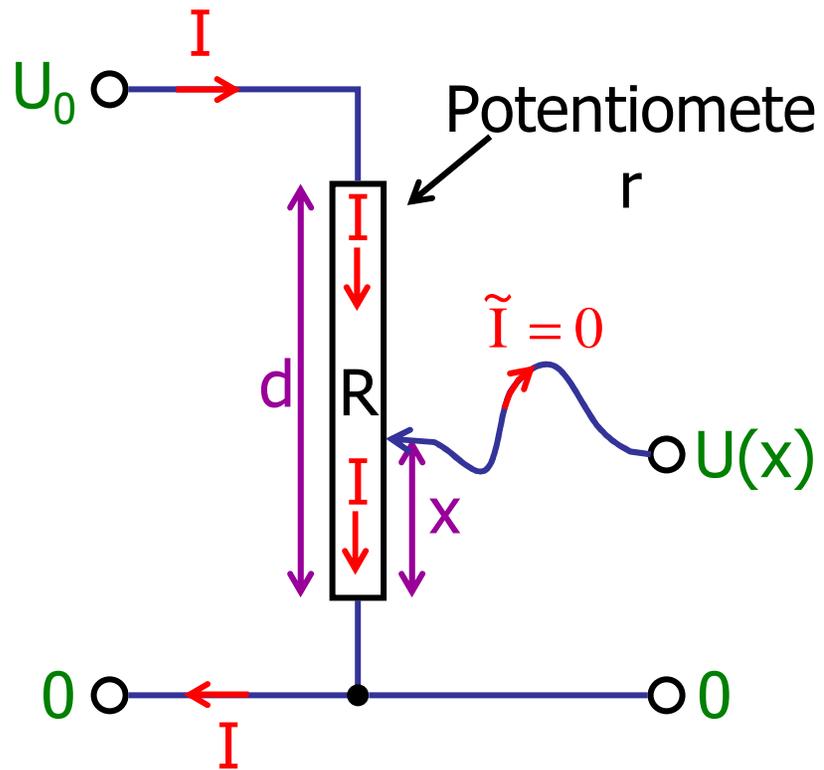


$$U(x) = I \cdot \left(\frac{x}{d} R \right) = \frac{x}{d} \cdot U_0$$

Wheatstonesche Brückenschaltung

Nullabgleich: $I = 0 \Leftrightarrow U_1 = U_2$
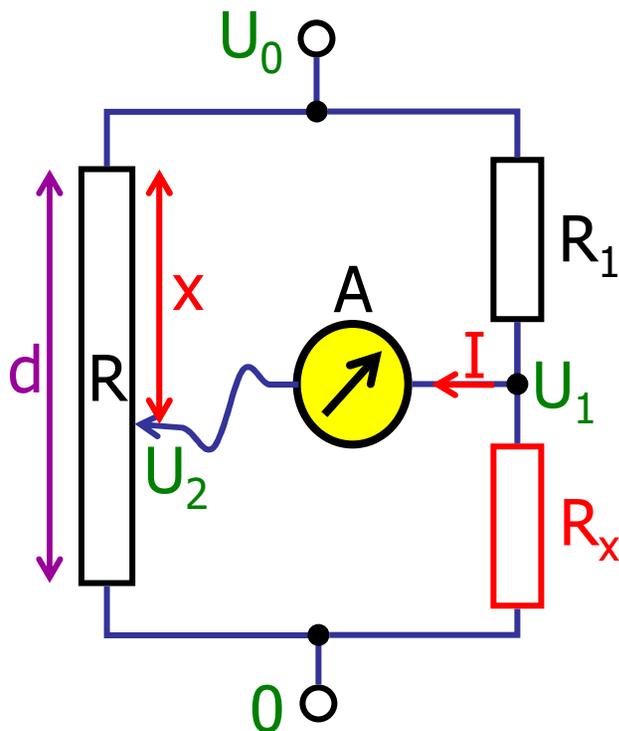
$$\Leftrightarrow \frac{R_1}{R_x} = \frac{x}{d-x}$$



$$R_x = \frac{d-x}{x} \cdot R_1$$